
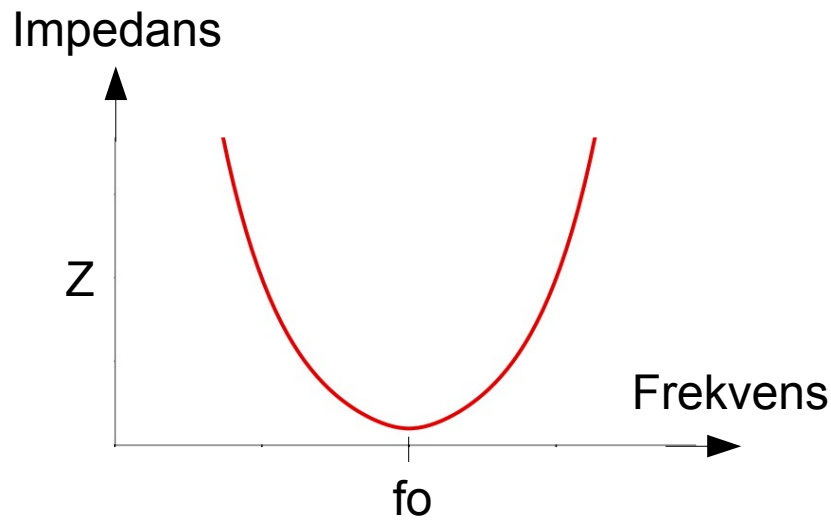


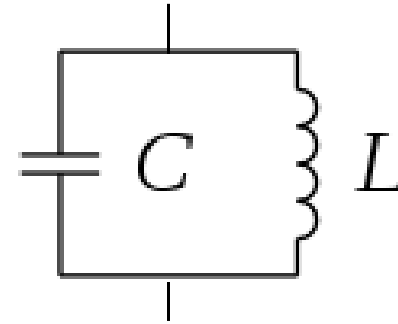
- **Seriekreds**
- **Seriesvingningskreds**
- **Sugekreds**



Impedansen Z er lavest ved resonansfrekvensen f_0



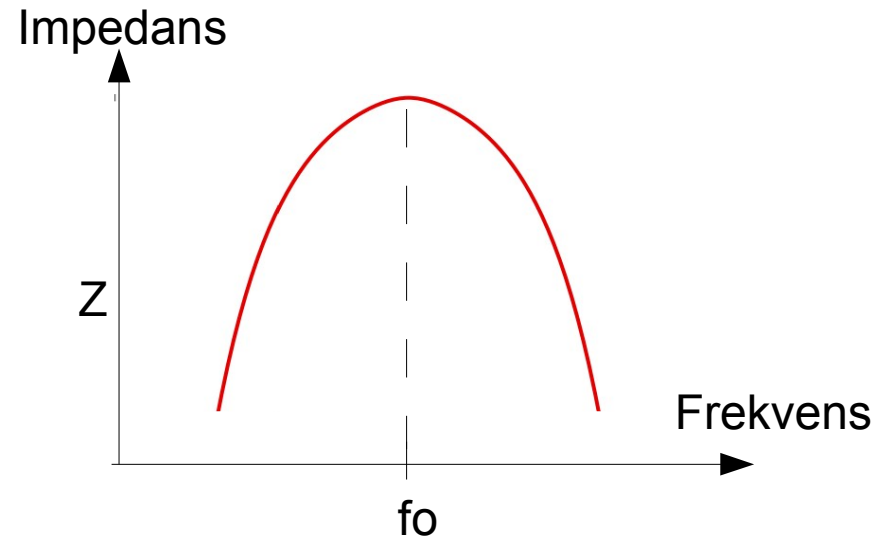- **Parallelkreds**
- **Parallelsvingningskreds**
- **Spærrekreds**



Impedansen Z er højest ved resonansfrekvensen f_0